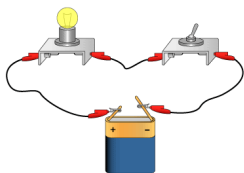



Exercice 1 : Schéma électrique

Dessiner le schéma correspondant à ce circuit.


**Exercice 2 : Circuits électriques**

Pour chacun des circuits suivants, indiquer si la lampe est allumée :


a.

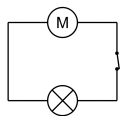


b.

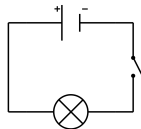

c.

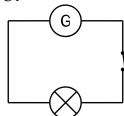

d.

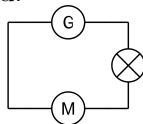**Exercice 3 : Conducteurs ou isolants**

Lequel (ou lesquels) de ces objets est conducteur ?

1. Une règle en plastique
2. Une table en bois
3. Une fourchette en métal

M. DIEU


Exercice 4 :

Recopier et compléter les phrases suivantes :


1. Si l'interrupteur est ..., le circuit est fermé. Le ... peut circuler.
2. Si l'interrupteur est ouvert, le circuit est ...
3. Le courant circule de la borne ... vers la borne ... du générateur.

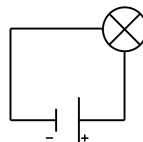Exercice 5 :

Expliquer pourquoi les schémas électriques de Nicolas (à gauche) et Arthur (à droite) sont faux.




Nicolas

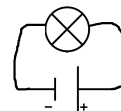


Arthur

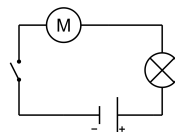Pierre (à gauche) et Lia (à droite) ont schématisé le circuit électrique qu'ils ont réalisé. Est-ce que ces deux schémas correspondent au même montage ?



Pierre

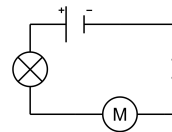

Lia