

Dipôle	Dessin	Schéma	Description
Pile			Fournit de l'énergie électrique à partir d'énergie chimique.
Générateur			Fournit de l'énergie électrique.
Moteur			Convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.
Lampe			Convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse.
Diode			Laisse passer le courant dans un seul sens.
Interrupteur ouvert			Circuit ouvert : le courant ne peut pas circuler.
Interrupteur fermé			Circuit fermé : le courant peut circuler.