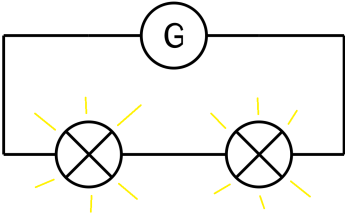
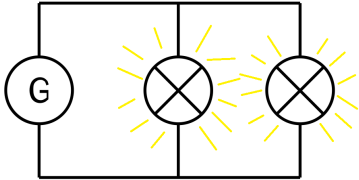
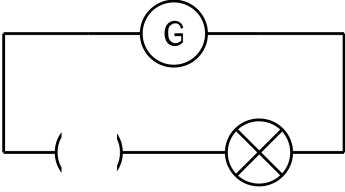
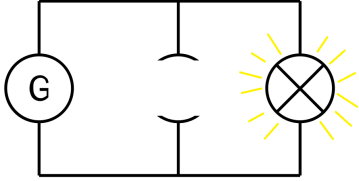
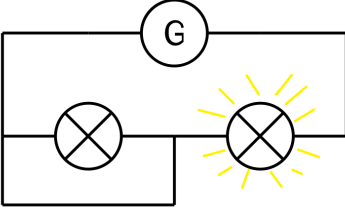
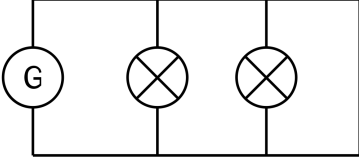


Expériences : circuits en série et en dérivation

On considère un circuit électrique composé d’une lampe et d’un générateur.

Expérience	Circuit en série	Circuit en dérivation
1. On branche une deuxième lampe	 Les lampes brillent moins fort.	 Les lampes brillent avec la même intensité.
2. On dévisse une des lampes	 L'autre lampe s'éteint aussi.	 L'autre lampe reste allumée.
3. On échange les lampes de place	Rien ne change.	Rien ne change.
4. On branche un fil électrique aux bornes d'une des lampes	 La lampe s'éteint, l'autre brille plus fort.	 Toutes les lampes s'éteignent.