

Évaluation 2 – Electricité (Sujet A)

Durée : 45 minutes – Calculatrice interdite

Tous les exercices sont à faire sur la copie.

Exercice 1 : Questions de cours (4 points)

1.1 Donner la définition d'un court-circuit.

/1

Recopier et compléter les phrases suivantes :

1.2 Lorsque le circuit est fermé, le courant circuler. (peut/ne peut pas)

/1

1.3 Un circuit est dit lorsque les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres.

/1

1.4 Le plastique est un matériau, il le courant électrique.

/1



Exercice 2 : Schémas de dipôles (3 points)

Schématiser les dipôles suivants :

1. Une pile
2. Un interrupteur ouvert
3. Un moteur


Exercice 3 : Schémas de circuits (4 points)

Schématiser les circuits suivants :

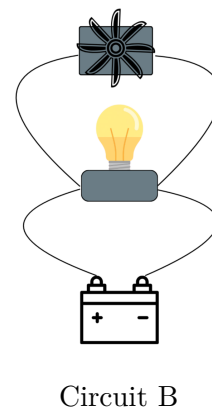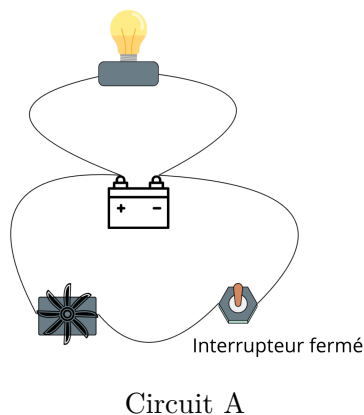


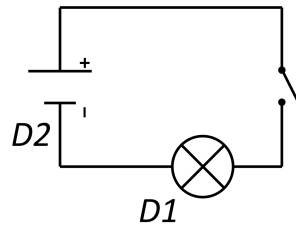Exercice 4 : Circuits électriques (6 points)


Dans chacun des circuits suivants, **indiquer** quel(s) dipôle(s) ne fonctionne(nt) pas et **expliquer** pourquoi.




Circuit A

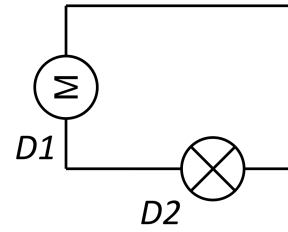


Circuit B

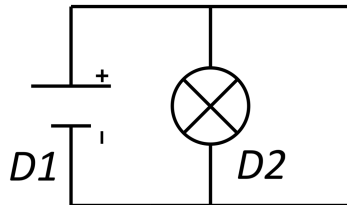

Circuit C

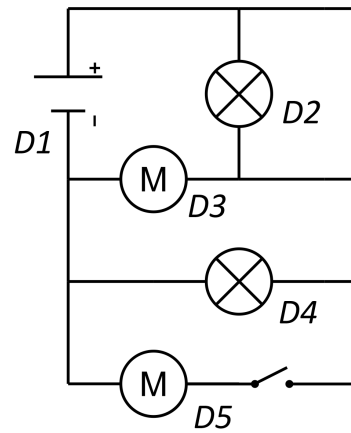

Circuit D

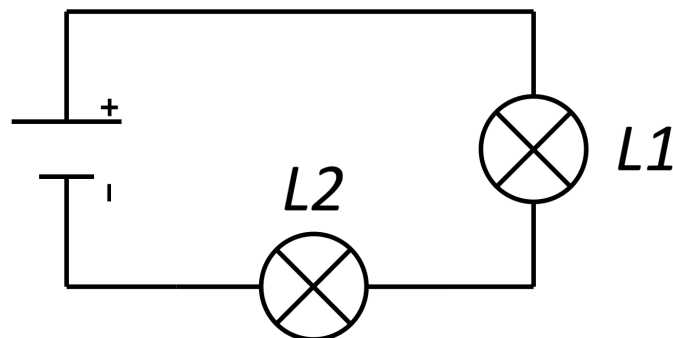Exercice 5 : Circuit en série (3 points)

5.1 Indiquer l'effet sur L2 si L1 est dévissée.

/1.5

5.2 Indiquer l'effet sur L2 si un fil est branché aux bornes de L1.

/1.5