

## Évaluation 2 – Electricité (Sujet B)

*Durée : 45 minutes – Calculatrice interdite*

*Tous les exercices sont à faire sur la copie.*

### Exercice 1 : Questions de cours (4 points)

1.1 Donner la définition d'un court-circuit.

/1

**Recopier et compléter** les phrases suivantes :

1.2 Lorsque le circuit est ouvert, le courant ..... circuler. (peut/ne peut pas)

/1

1.3 Un circuit est dit ..... lorsque les dipôles sont reliés les uns aux bornes des autres.

/1

1.4 Le métal est un matériau ....., il ..... le courant électrique.

/1



### Exercice 2 : Schémas de dipôles (3 points)

**Schématiser** les dipôles suivants :

1. Un générateur
2. Un interrupteur fermé
3. Une lampe


### Exercice 3 : Schémas de circuits (4 points)

**Schématiser** les circuits suivants :

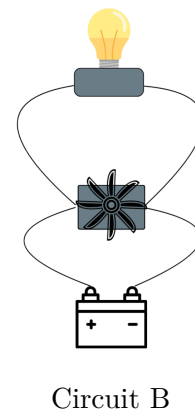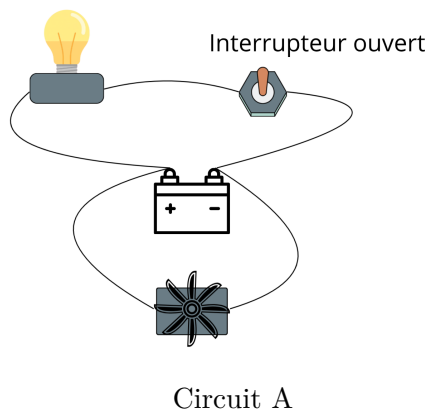


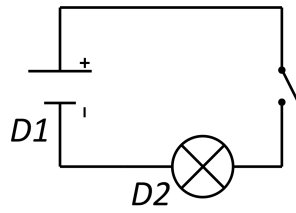**Exercice 4 : Circuits électriques (6 points)**


Dans chacun des circuits suivants, **indiquer** quel(s) dipôle(s) ne fonctionne(nt) pas et **expliquer** pourquoi.




Circuit A

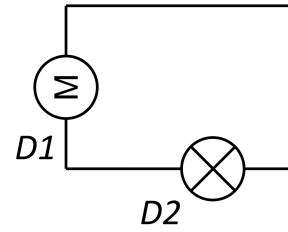


Circuit B

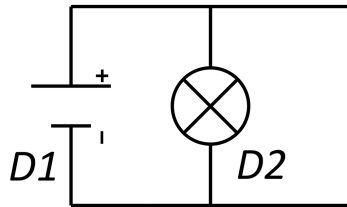

Circuit C

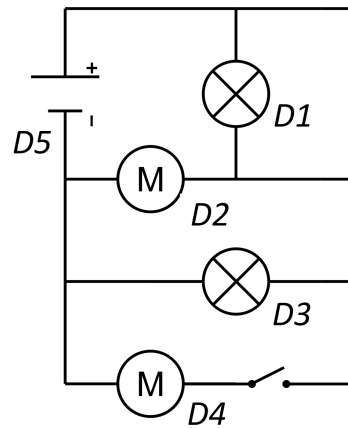

Circuit D

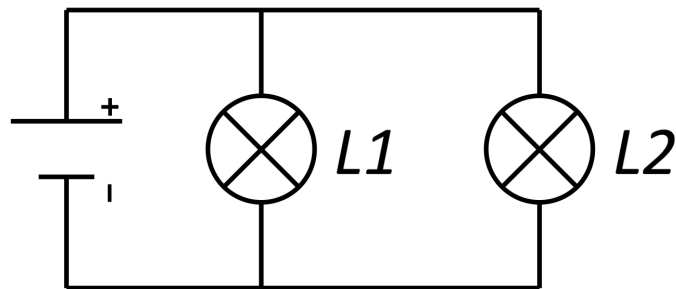**Exercice 5 : Circuit en dérivation (3 points)**

**5.1** Indiquer l'effet sur L2 si L1 est dévissée.

/1.5

**5.2** Indiquer l'effet sur L2 si un fil est branché aux bornes de L1.

/1.5