

Évaluation 2 – Electricité (Sujet C)

Durée : 45 minutes – Calculatrice interdite

Exercice 1 : Questions de cours (4 points)

1.1 Donner la définition d'un court-circuit.

/1

Recopier et compléter les phrases suivantes :

1.2 Lorsque le circuit est ouvert, le courant circuler. (peut/ne peut pas)

/1

1.3 Un circuit est dit lorsque les dipôles sont reliés les uns aux bornes des autres.

/1

1.4 Le métal est un matériau, il le courant électrique.

/1


Exercice 2 : Schémas de dipôles (3 points)

Schématiser les dipôles suivants :


1. Un générateur
2. Un interrupteur fermé
3. Une lampe

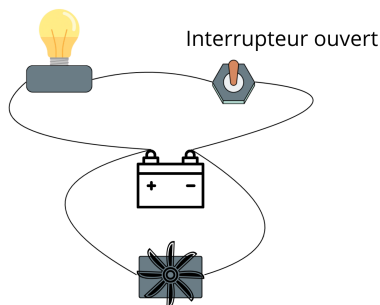Exercice 3 : Schémas de circuits (4 points)


Indiquer parmi les schémas 1, 2, 3 et 4, lequel correspond au circuit A et lequel correspond au circuit B.




Circuit A

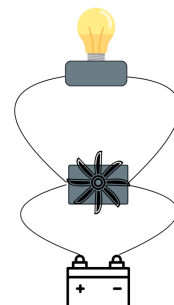


Circuit B

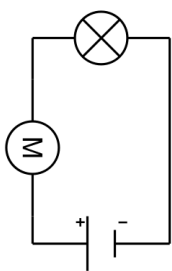


Circuit 1

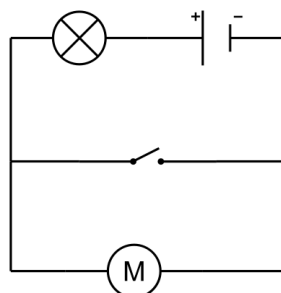

Circuit 2

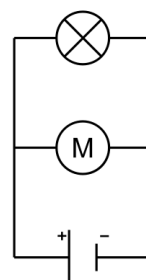


Circuit 3

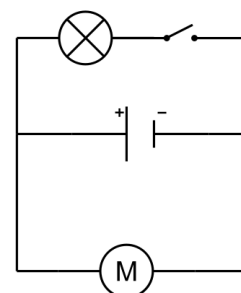


Circuit 4

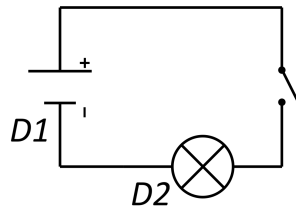Exercice 4 : Circuits électriques (6 points)


Dans chacun des circuits suivants, **indiquer** quel(s) dipôle(s) ne fonctionne(nt) pas et **expliquer** pourquoi.




Circuit A

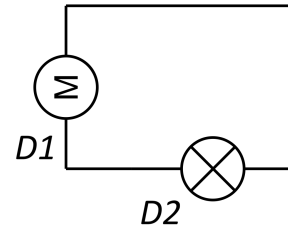


Circuit B

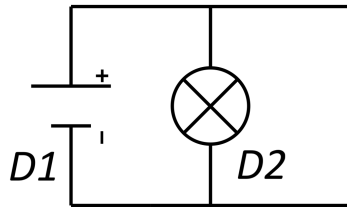

Circuit C

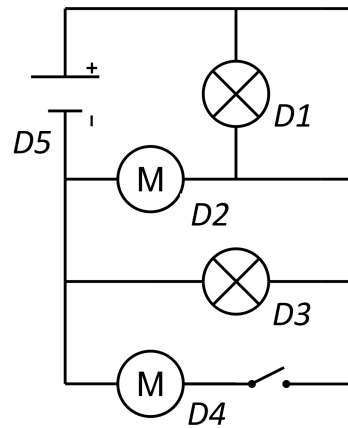

Circuit D

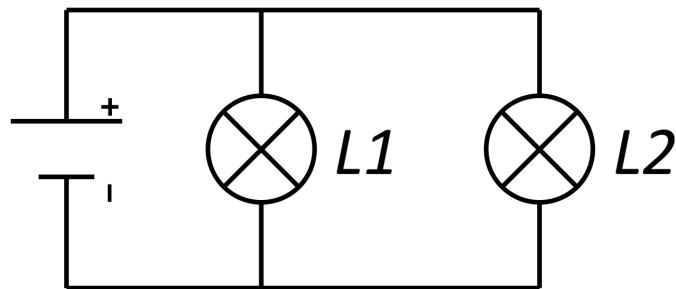Exercice 5 : Circuit en dérivation (3 points)

5.1 Indiquer l'effet sur L2 si L1 est dévissée.

/1.5

5.2 Indiquer l'effet sur L2 si un fil est branché aux bornes de L1.

/1.5